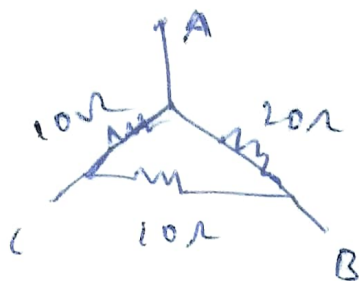


①

Hemanth, 2019503519



$$R_1 = \frac{R_a \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10(20)}{40} = \underline{\underline{5\Omega}}$$

$$R_2 = \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10(20)}{40} = \underline{\underline{5\Omega}}$$

$$R_3 = \frac{R_b \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10(10)}{40} = \underline{\underline{2.5\Omega}}$$


$R_1 = 5\Omega$

$R_2 = 5\Omega$

$R_3 = 2.5\Omega$

②

Hemanth, W
2019 502519

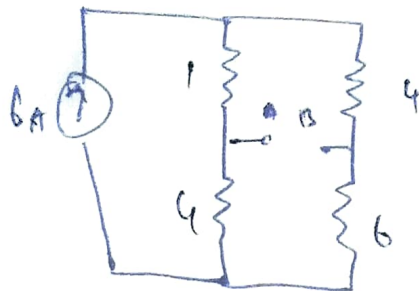

$V_{Th} = ?$ $R_{Th} = ?$

$$R_{eq} = \frac{(1+4) \cdot (4+6)}{15} = \frac{50}{15} = \frac{10}{3} \Omega$$

$$V = I \cdot R_{eq} = 6 \left(\frac{10}{3} \right) = \underline{\underline{20V}}$$

$$5I_1 = 10(6 - I_1)$$

$$\Rightarrow 5I_1 = 60 - 10I_1 \Rightarrow I_1 = 60/15$$

$$\boxed{I_1 = 4A}$$

$$I_2 = 6 - 4 = \underline{\underline{2A}}$$

$$\therefore V_1 = 1(4) = 4V,$$



$$V_2 = 4(2) = 8V$$

$$V_1 - V_2 = 4 - 8 = -4V$$

$$\therefore \boxed{V_{Th} = 4V}$$

Voltage Drop
Across A, B is
4V

3

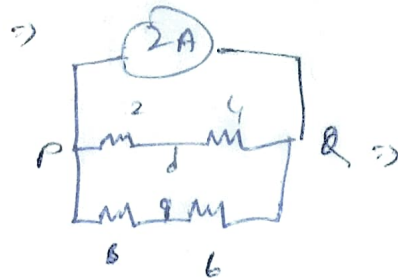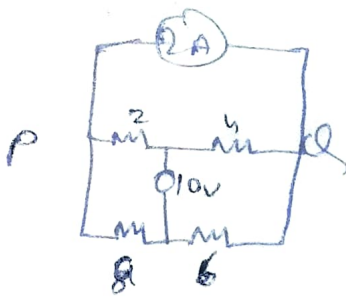



$$\frac{2(8)}{2+8} + \frac{4 \times 6}{4+6}$$

$$= 0.8 + 2.4$$

$$= 4.2$$

$$V = IR = 4(2) = 8.4 \text{ V}$$

Remove current

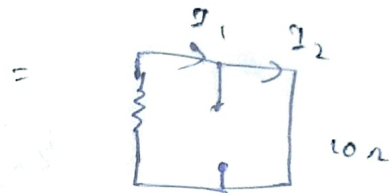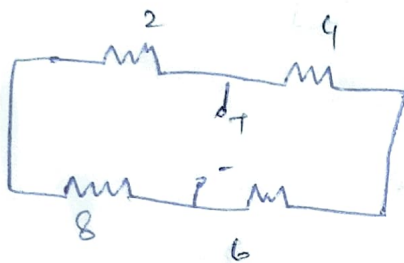

$$I_1 - I_2 = 1 \text{ A}$$



$$\text{Now, } V_{PQ} = V_{2\Omega} + V_{4\Omega} = -2I_1 + 4I_2$$

$$V_{eq} = V_1 = 10 \text{ V} + V_{PQ} =$$

$$8.4 + 2 = 10.4 \text{ V}$$

$$\therefore V_{eq} = 10.4 \text{ V}$$

4

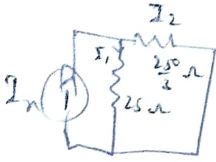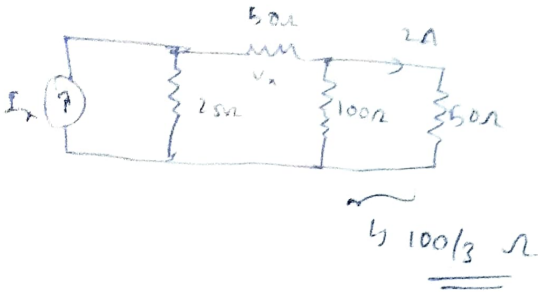


$$\Rightarrow I_2 = \frac{25 I_n}{\frac{250}{3}} \times 3$$

$$I_2 = \frac{3 I_n}{13} \quad \text{--- (1)}$$

$$I_1 = 250 I_n$$
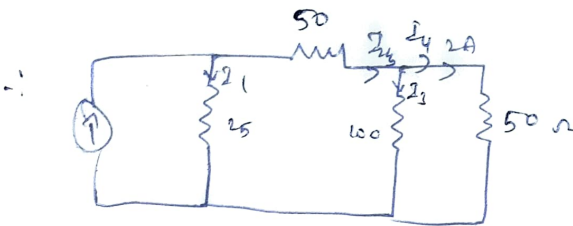
$$3 \left(25 + \frac{250}{3} \right) = \frac{10 \cdot 250 I_n}{\frac{250}{3}} \Rightarrow I_1 = \frac{10}{13} I_n \quad \text{--- (2)}$$



$$I_4 = \frac{100 (I_2)}{150} = \frac{100 (3) I_n}{13 \times 150}$$

$$\Rightarrow I_4 = \frac{2 I_n}{13} = 2A$$

$$\therefore I_n = 13A$$

$$\therefore E_4 \cdot I_n = 13A$$



$$\text{Current thro' } 50 \Omega \Rightarrow I_2 = \frac{3 (I_n)}{13} = \underline{\underline{3A}}$$

$$\Rightarrow \text{Voltage across } 50 \Omega = 50 \times I_2 = 50(3)$$


$$V_x = 150V$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 10A \\ I_2 &= 3A \\ I_3 &= 1A \\ I_4 &= 2A \end{aligned}$$

(5a)

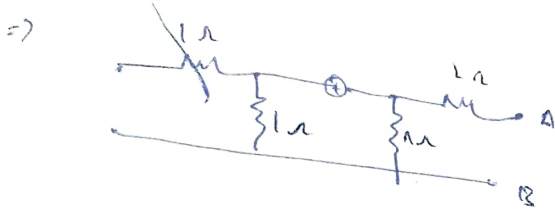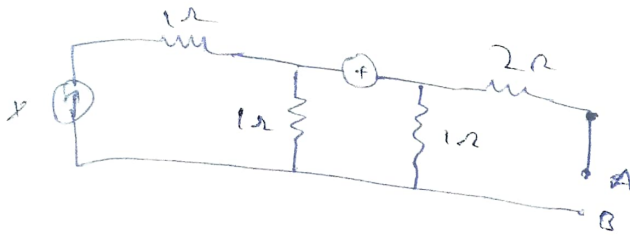
Hemanth N
2019503519

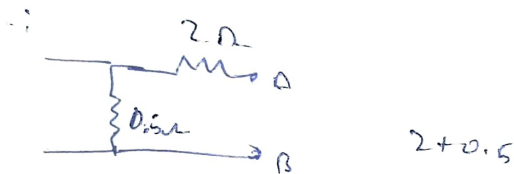\Rightarrow $P_{\text{value}} \Rightarrow 1 \parallel 1 \parallel 2$
 $= 0.5 \Omega$



$\therefore R_{eq} = 2.5 \Omega$

5(b)

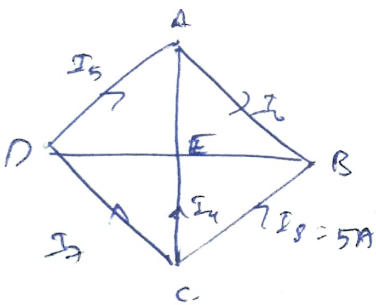

$I_4 + 1 = 2 + 4$ (Junc E)
 $I_4 = 5A$

$I_6 + 4 + I_8 = 0$ (KCL)
 (Junc B)

$I_6 = -4 + I_8$

$= -4 + 5$
 $I_6 = -9A$

$I_5 + 2 + I_6 = 0$
 $I_5 = -2 - I_6 = -2 - (-9) = 7A$ (Junc C)

$I_4 = 5A, I_6 = -9A, I_5 = 7A$